



2. Aufgabenblatt mit Lösungsvorschlag

28.04.2010

Aufgabe 1: Installation Xilinx ISE

Als erstes muss die Entwicklungsumgebung ISE installiert werden. Die Software ist für Windows und Linux verfügbar.¹ Als Programmpaket wird das **ISE WebPACK** verwendet, um es herunterzuladen muss man bei Xilinx registriert sein. Die URL zum Download lautet:

- http://www.xilinx.com/ise/logic_design_prod/webpack.htm


Fertig installiert nimmt das Tool etwa 4 GB Speicherplatz ein!

Weitere Informationen und Tutorials unter:

1. http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/irn.pdf
2. http://www.xilinx.com/support/documentation/dt_ise11-1.htm

 
Aufgabe 2: Erstellung und Simulation eines Projektes

Legen Sie mit Xilinx ISE ein neues Projekt an. Nutzen Sie dazu den New Project Wizard (File → New Project...). Als Projektname geben Sie z. B. **uebung2** ein. Außerdem können Sie ein Arbeitsverzeichnis wählen.




Geben Sie als Family **Spartan3E**, als Device **XC3S500E**, als Package **FG320** und für Speed **-4** an. Wichtig ist, dass Sie als Simulator **ISIM (VHDL/Verilog)** auswählen. Die folgende Abbildung zeigt das Auswahlfenster.

 
¹ Studierende mit anderen Betriebssystemen können die Übungen im Pool durchführen. Auf den Rechnern der RBG ist ebenfalls eine Installation vorhanden. Mit **ise** wird das Programm gestartet.



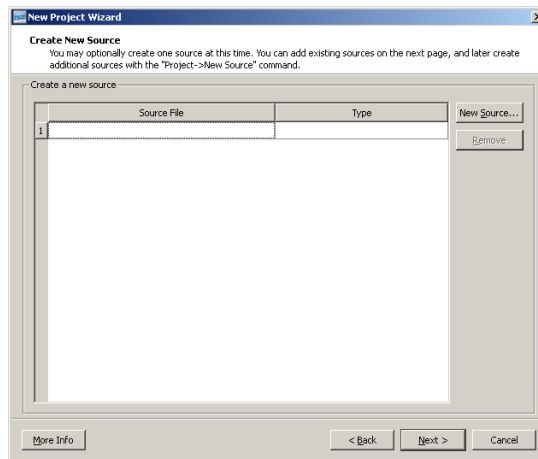
Das nächste Fenster erlaubt es neue Quellcodedateien zu erstellen. Klicken Sie auf **New Source...**...



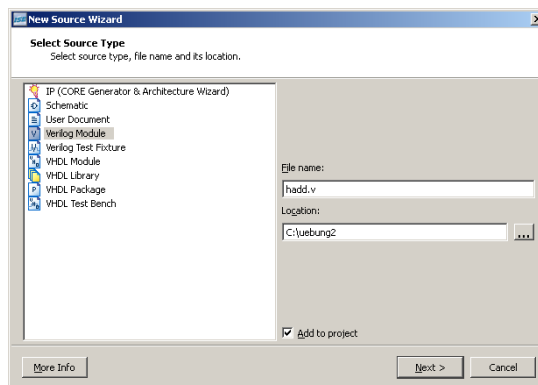Geben Sie als Dateinamen **hadd.v** an und wählen Sie als Typ **Verilog Module**.



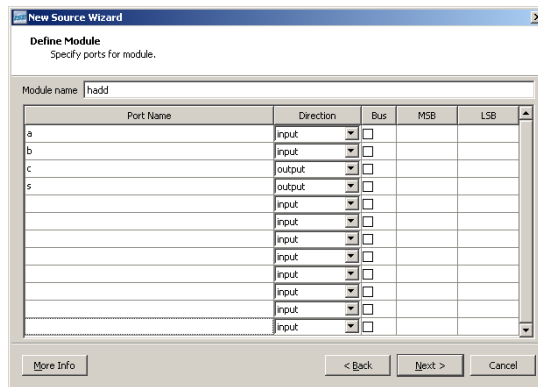Der New Source Wizard erlaubt die Eingabe der Eingänge und Ausgänge. Erstellen sie zwei Eingänge (**a** und **b**) sowie zwei Ausgänge (**c** und **s**).




In den folgenden Fenstern klicken Sie Next bzw. Finish. Danach geht ein Fenster zur Eingabe des Quellcodes auf. Sie können nun folgendes Beispiel eines Halbaddierers vervollständigen.

```

module hadd(
    input a,
    input b,
    output c,
    output s
);
assign s = a ^ b; // ^ exklusiv-oder
assign c = a & b; // & und
endmodule


```

 Nach der Eingabe soll die Syntax des Programms überprüft werden. Oben links bei Sources for muss Implementation ausgewählt und das Programm hadd.v markiert sein. Unter dem Punkt Synthesize-XST kann die Syntaxüberprüfung durch Check Syntax gestartet werden.



Erzeugen Sie nun eine Testbench². Dazu starten sie den New Source Wizard (Project → New Source). Wählen Sie diesmal Verilog Test Fixture und als Dateinamen testbed.v.

² Simulationsfile, Stimuli

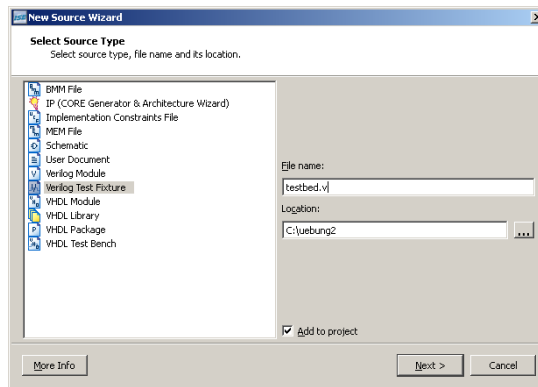

Die nächsten Fenster werden mit *Next* und *Finish* bestätigt. Es wird wieder ein Verilog HDL File vorgegeben, welches entsprechend folgendem Beispiel zu ergänzen ist. Natürlich können auch andere Zeiten angegeben werden.

```

module testbed;
    // Inputs
    reg a;
    reg b;
    // Outputs
    wire c;
    wire s;


    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    hadd uut (
        .a(a),
        .b(b),
        .c(c),
        .s(s)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        a = 0; b = 0;

        // Simulate
        #10 a = 1; b = 0;
        #20 a = 1; b = 1;
    end
endmodule


```

 Für die Simulation muss im Fenster oben links bei *Sources for* jetzt *Behavioral Simulation* ausgewählt werden. Nach Markieren von *testbed* kann unter *ISim Simulator* mit *Simulate Behavioral Model* die Simulation gestartet werden.



Lösungsvorschlag:

Das Simulationsergebnis sollte etwa so aussehen:

 

Aufgabe 3: Simulation eines 4-Bit Zählers

Gegeben ist folgendes Verilog HDL Programm:

```

module zaehler(
    input clock,
    input up_down,
    output reg [3:0] qa
);
initial qa = 4'b0;
integer direction;
always @(posedge clock) begin
    if (up_down) begin
        direction = 1;
    end else begin
        direction = -1;
    end
    qa <= qa + direction;
end // end always
endmodule

```

Simulieren Sie den Zähler und weisen Sie über die Simulation die korrekte Funktionsweise nach.

Lösungsvorschlag:

Wie ein Projekt erstellt und simuliert wird, ist in Aufgabe 2 beschrieben. Zum Testen des Zählers kann folgende Testbench verwendet werden:

```

module testbed;
    // Inputs
    reg clock;
    reg up_down;
    // Outputs
    wire [3:0] qa;
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    zaehler uut (
        .clock(clock),
        .up_down(up_down),
        .qa(qa)
    );

    initial begin
        // clock erzeugen
        clock = 1;
        forever #5 clock = ~clock;
    end

    initial begin
        // Richtung initialisieren
        up_down = 1; // Hochzählen

        // Eingaben Simulieren
        #25 up_down = 0;
        #75 up_down = 1;
        #55 up_down = 0;
        #35 up_down = 1;
        #65 up_down = 0;
    end
endmodule

```


```

end
endmodule

```

Sie simuliert einen Takt und wechselt in unregelmäßigen Abständen die Zählrichtung.

Das Simulationsergebnis sieht dann so aus:

 

Aufgabe 4: Addierer/Subtrahierer

Gegeben sind folgende Verilog HDL Module:

```

module HalfAdder(A, B, Sum, Carry);
    input A, B;
    output Sum, Carry;

    assign Sum = A ^ B;
    assign Carry = A & B;
endmodule

module FullAdder(A, B, CarryIn, Sum, CarryOut);
    input A, B, CarryIn;
    output Sum, CarryOut;

    wire sum1, carry1, carry2;

    HalfAdder ha1(A, B, sum1, carry1);
    HalfAdder ha2(CarryIn, sum1, Sum, carry2);

    assign CarryOut = carry1 | carry2;
endmodule

```

- a) Konstruieren Sie mit Hilfe der beiden obigen Module einen 4-Bit Ripple-Carry Addierer mit den Eingängen A und B und dem Ausgang Sum. Schreiben Sie eine Testbench, welche die Additionsfunktion testet und führen Sie eine Verhaltenssimulation durch.

Lösungsvorschlag:

4-Bit Ripple-Carry Addierer:

```

module FourBitAdder(A, B, Sum);
    input [3:0] A;
    input [3:0] B;
    output [4:0] Sum;

    wire [2:0] carry;

    FullAdder Bit0 (.A(A[0]), .B(B[0]), .CarryIn(1'b0),
                  .Sum(Sum[0]), .CarryOut(carry[0]));

    FullAdder Bit1 (.A(A[1]), .B(B[1]), .CarryIn(carry[0]),
                  .Sum(Sum[1]), .CarryOut(carry[1]));

    FullAdder Bit2 (.A(A[2]), .B(B[2]), .CarryIn(carry[1]),
                  .Sum(Sum[2]), .CarryOut(carry[2]));

    FullAdder Bit3 (.A(A[3]), .B(B[3]), .CarryIn(carry[2]),

```

```


        .Sum(Sum[3]), .CarryOut(Sum[4]));
endmodule

```

Hinweise: Zur Angabe der Port-Verbindungen gibt es zwei Möglichkeiten. Neben der Verbindung durch die *Position* gibt es die Verbindung durch *Namen*. Die *Port-Verbindungen* in dem Programm *FourBitAdder* sind durch die *formalen Namen* (z. B. *A*) und durch den aktuellen Namen (z. B. *A[0]*) angegeben. Die Angabe des formalen Namens erhöht die Verständlichkeit der Strukturbeschreibung.

Die Instanz *Bit0* kann auch durch einen Halbaddierer realisiert werden. Weil kein Carry auftritt, ist der Carry-Eingang auf Null gesetzt.

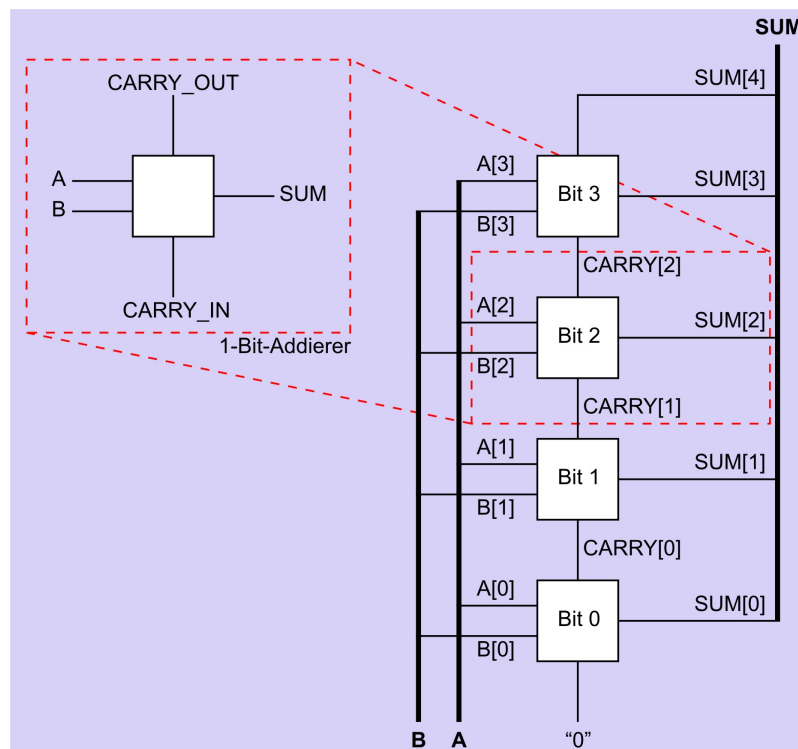Aus dem Modul *HalfAdder* wird durch die Erzeugung von zwei Instanzen das Modul *FullAdder* erzeugt. Aus vier Modulen *FullAdder* wird der 4-Bit Ripple-Carry Addierer zusammengesetzt. Die folgende Abbildung verdeutlicht nochmal die Hierarchie.



Testbench:

```

`timescale 1ns / 1ps
module tb_FourBitAdder_v;
    // Inputs
    reg [3:0] A;
    reg [3:0] B;
    // Outputs
    wire [4:0] Sum;
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    FourBitAdder uut (
        .A(A),
        .B(B),
        .Sum(Sum)
    );
    initial begin
        // Initialize Inputs
        A = 0;
        B = 0;
        # 5;
        // Add stimulus here
        A = 7; #10;
        B = 4; #10;
        B = 13; #10;
    end
endmodule

```

```

end
endmodule

```

- b) Erweitern Sie den 4-Bit Addierer aus a) um eine Subtraktionsfunktion. Ein zusätzliches Eingangssignal Sub soll von Addition auf Subtraktion umschalten. Der „-“-Operator darf dazu nicht verwendet werden. Erweitern Sie Ihre Testbench aus a) um den zusätzlichen Test der Subtraktion. Testen Sie auch negative Differenzen.

Lösungsvorschlag:

Das um den Sub-Eingang erweiterte Modul des 4-Bit Addierers:

```

module FourBitAddSub(A, B, Sub, Sum);
    input [3:0] A;
    input [3:0] B;
    input      Sub;
    output [4:0] Sum;

    wire [2:0] carry;
    wire      sum_4;
    wire [3:0] b_neg = B ^ {4 {Sub}};

    assign Sum[4] = sum_4 ^ Sub;

    FullAdder Bit0 (.A(A[0]), .B(b_neg[0]), .CarryIn(Sub),
                  .Sum(Sum[0]), .CarryOut(carry[0]));

    FullAdder Bit1 (.A(A[1]), .B(b_neg[1]), .CarryIn(carry[0]),
                  .Sum(Sum[1]), .CarryOut(carry[1]));

    FullAdder Bit2 (.A(A[2]), .B(b_neg[2]), .CarryIn(carry[1]),
                  .Sum(Sum[2]), .CarryOut(carry[2]));

    FullAdder Bit3 (.A(A[3]), .B(b_neg[3]), .CarryIn(carry[2]),
                  .Sum(Sum[3]), .CarryOut(sum_4));
endmodule

```

Zur Erklärung: Die Subtraktion wird auf die Addition mit dem Zwei-Komplement zurückgeführt.

Testbench:

```

`timescale 1ns / 1ps
module tb_FourBitAddSub_v;
    // Inputs
    reg [3:0] A;
    reg [3:0] B;
    reg      Sub;

    // Outputs
    wire [4:0] Sum;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    FourBitAddSub uut (
        .A(A),
        .B(B),
        .Sub(Sub),
        .Sum(Sum)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        A = 0;
        B = 0;
        Sub = 0;
        // Add stimulus here
        A = 7; #10;
        B = 4; #10;
        B = 13; #10;
        Sub = 1; B = 0; A = 7; #10;
        B = 4; #10;
    end
endmodule

```



```

    B = 13; #10;
end
endmodule


```

Aufgabe 5: Paralleler Multiplizierer

Konstruieren Sie aus den Modulen von Aufgabe 4 einen voll parallelen 4-Bit Multiplizierer für positive Zahlen. Der „*“-Operator darf dazu nicht verwendet werden. Wieviele Bits werden für das Ergebnis benötigt? Testen Sie die Funktion des Multiplizierers durch Simulation mit einer Testbench.

Lösungsvorschlag:

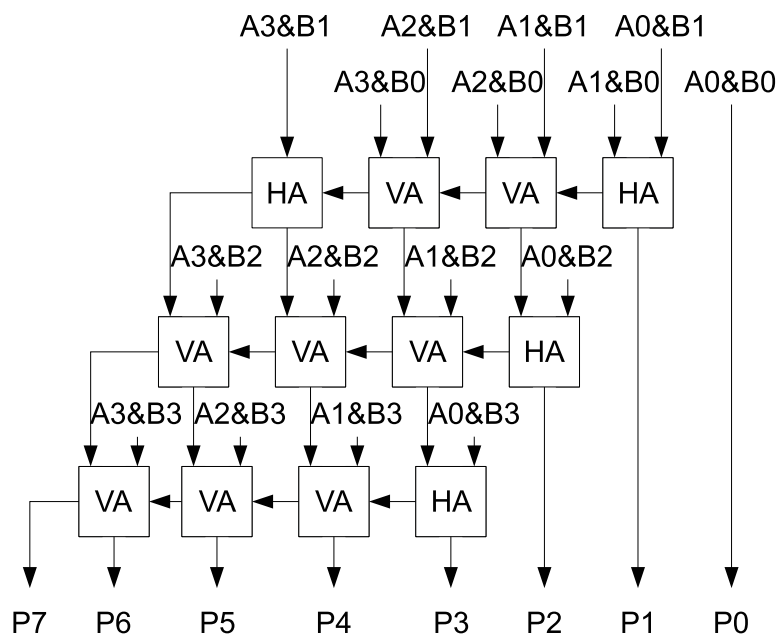Zur Verdeutlichung wird folgende Abbildung betrachtet.



Das folgende Listing zeigt die Implementierung der Multiplikation.

```

module FourBitMultHAVA(A, B, Product);
    input [3:0] A;
    input [3:0] B;
    output [7:0] Product;

    wire [4:0] sum_1, sum_2, sum_3, sum_4;
    wire [2:0] carry_2, carry_3, carry_4;

    assign Product = {sum_4, sum_3[0], sum_2[0], sum_1[0]};
    assign sum_1 = A & { 4 {B[0]} };

    HalfAdder Slice_2_Bit_0 (A[0] & B[1], sum_1[1],
                           sum_2[0], carry_2[0]);
    FullAdder Slice_2_Bit_1 (A[1] & B[1], sum_1[2], carry_2[0],
                           sum_2[1], carry_2[1]);
    FullAdder Slice_2_Bit_2 (A[2] & B[1], sum_1[3], carry_2[1],
                           sum_2[2], carry_2[2]);
    HalfAdder Slice_2_Bit_3 (A[3] & B[1], carry_2[2],
                           sum_2[3], sum_2[4]);

```

```

HalfAdder Slice_3_Bit_0 (A[0] & B[2], sum_2[1],
                        sum_3[0], carry_3[0]);
FullAdder Slice_3_Bit_1 (A[1] & B[2], sum_2[2], carry_3[0],
                        sum_3[1], carry_3[1]);
FullAdder Slice_3_Bit_2 (A[2] & B[2], sum_2[3], carry_3[1],
                        sum_3[2], carry_3[2]);
FullAdder Slice_3_Bit_3 (A[3] & B[2], sum_2[4], carry_3[2],
                        sum_3[3], sum_3[4]);

HalfAdder Slice_4_Bit_0 (A[0] & B[3], sum_3[1],
                        sum_4[0], carry_4[0]);
FullAdder Slice_4_Bit_1 (A[1] & B[3], sum_3[2], carry_4[0],
                        sum_4[1], carry_4[1]);
FullAdder Slice_4_Bit_2 (A[2] & B[3], sum_3[3], carry_4[1],
                        sum_4[2], carry_4[2]);
FullAdder Slice_4_Bit_3 (A[3] & B[3], sum_3[4], carry_4[2],
                        sum_4[3], sum_4[4]);

```

endmodule

Die Testbench sieht z. B. so aus:

```

`timescale 1ns / 1ps
module tb_FourBitMult_v;
  // Inputs
  reg [3:0] A;
  reg [3:0] B;

  // Outputs
  wire [7:0] Product;

  // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
  FourBitMultHAVA uut (
    .A(A),
    .B(B),
    .Product(Product)
  );

  initial begin
    // Initialize Inputs
    A = 0;
    B = 0;
    // Add stimulus here
    A = 7; B = 6; #10;
    A = 15; B = 15; #10;
    A = 0; #10;
    A = 2; B = 11; #10;
  end
endmodule

```