




## 4. Aufgabenblatt

12.05.2010
 
### Aufgabe 1: Register-Transfer-Logik

Gegeben ist folgende Pipeline in Register-Transfer-Logik:



Die kombinatorische Logik zwischen den Registern soll folgende Funktionen realisieren.

- $f_1$ : verdoppeln
- $f_2$ : plus 5
- $f_3$ : quadrieren

Die Pipeline berechnet also  $R_4 = (2R_1 + 5)^2$ .

a) Beschreiben Sie die Pipeline in Verilog HDL. Die Funktionen sollen in Verilog HDL als `function` realisiert werden.

Ein Beispiel<sup>1</sup> für eine Funktion in Verilog HDL ist im Folgenden angegeben:

```
module arithmetic_unit (result, operand_1, operand_2);
    output[3:0] result;
    input [3:0] operand_1, operand_2;

    assign result = largest_operand (operand_1, operand_2);

    function [3:0] largest_operand;
    input [3:0] operand_1, operand_2;
    largest_operand = (operand_1 >= operand_2) ? operand_1 : operand_2;
    endfunction
endmodule
```

Die Funktion `largest_operand` bestimmt den größeren Operanden.

Die Register R1, R2, R3 und R4 sind jeweils 8-Bit breit. Überlaufen der Register kann vernachlässigt werden.

Das Register R1 soll mit einem Wert geladen werden können. Wenn ein Steuersignal `ldreg1` gesetzt ist, soll über den Port `in` von außen ein Wert in das Register R1 geladen werden.

Das Ergebnis der Berechnung soll über den Port `out` nach außen geführt werden.

Weisen Sie die korrekte Funktionsweise der Pipeline durch Simulation nach.

<sup>1</sup> vgl. auch Ciletti, Michael D.: Advanced Digital Design with the Verilog HDL. Prentice Hall, 2003. Seite 190

- b) Die Pipeline aus Aufgabenteil a) soll um einen asynchronen Reset-Eingang `areset` erweitert werden, mit dem die Pipeline zurückgesetzt werden kann. Wird `areset` gesetzt, soll die Berechnung sofort gestoppt werden und solange keine neue Berechnung begonnen werden, bis `areset` wieder den Wert 0 annimmt.
- c) Da die Pipeline einige Takte benötigt um das Ergebnis zu berechnen, liegen am Ausgang zwischenzeitlich falsche Werte an. Das Module aus Aufgabenteil b) soll deshalb um ein Signal `valid` erweitert werden. `valid` soll genau dann den Wert 1 haben, wenn der Wert an `out` ein korrektes Ergebnis eines geladenen Wertes ist.

## Aufgabe 2: Zeitbehaftete Simulation

Betrachtet wird der 4-Bit Ripple-Carry Addierer aus dem 2. Aufgabenblatt, Aufgabe 4. Die technische Realisierung, z. B. auf einem FPGA, führt dazu, dass Signale sich nicht sofort ändern, da Leitungen und Look-Up-Tabellen Verzögerungen hervorrufen. Diese Verzögerungen sollen im Folgenden an dem 4-Bit Ripple-Carry Addierer gezeigt werden. Als FPGA ist das **Spartan3E**-Device (vgl. 2. Aufgabenblatt, Aufgabe 2) zu verwenden.

```
module FourBitAdder(A, B, Sum);
    input [3:0] A;
    input [3:0] B;
    output [4:0] Sum;

    wire [2:0] carry;

    FullAdder Bit0 (.A(A[0]), .B(B[0]), .CarryIn(1'b0),
                  .Sum(Sum[0]), .CarryOut(carry[0]));

    FullAdder Bit1 (.A(A[1]), .B(B[1]), .CarryIn(carry[0]),
                  .Sum(Sum[1]), .CarryOut(carry[1]));

    FullAdder Bit2 (.A(A[2]), .B(B[2]), .CarryIn(carry[1]),
                  .Sum(Sum[2]), .CarryOut(carry[2]));

    FullAdder Bit3 (.A(A[3]), .B(B[3]), .CarryIn(carry[2]),
                  .Sum(Sum[3]), .CarryOut(Sum[4]));
endmodule
```

Neben der bekannten Verhaltenssimulation kann man mit der Entwicklungsumgebung auch zeitbehaftete Simulationen durchführen. Dazu wird in dem linken oberen Fenster unter *Sources for* der Punkt **Post-Route Simulation** ausgewählt. Unter *Processes* kann nun durch Auswahl von **Simulate Post-Place & Route Model** die zeitbehaftete Simulation gestartet werden.

- a) Vergleichen Sie die Ergebnisse der Verhaltenssimulation mit den Ergebnissen der zeitbehafteten Simulation.
- b) Wie lange dauert es, bis eine Änderung am Eingang eine Änderung am Ausgang bewirkt?