




4. Aufgabenblatt mit Lösungsvorschlag

12.05.2010

 Aufgabe 1: Register-Transfer-Logik

Gegeben ist folgende Pipeline in Register-Transfer-Logik:



Die kombinatorische Logik zwischen den Registern soll folgende Funktionen realisieren.

- f_1 : verdoppeln
- f_2 : plus 5
- f_3 : quadrieren

Die Pipeline berechnet also $R_4 = (2R_1 + 5)^2$.

a) Beschreiben Sie die Pipeline in Verilog HDL. Die Funktionen sollen in Verilog HDL als function realisiert werden.

Ein Beispiel¹ für eine Funktion in Verilog HDL ist im Folgenden angegeben:

```
module arithmetic_unit (result, operand_1, operand_2);
  output [3:0] result;
  input [3:0] operand_1, operand_2;

  assign result = largest_operand (operand_1, operand_2);

  function [3:0] largest_operand;
  input [3:0] operand_1, operand_2;
  largest_operand = (operand_1 >= operand_2) ? operand_1 : operand_2;
  endfunction
endmodule
```

Die Funktion `largest_operand` bestimmt den größeren Operanden.

Die Register R_1 , R_2 , R_3 und R_4 sind jeweils 8-Bit breit. Überlaufen der Register kann vernachlässigt werden.

Das Register R_1 soll mit einem Wert geladen werden können. Wenn ein Steuersignal `ldreg1` gesetzt ist, soll über den Port `in` von außen ein Wert in das Register R_1 geladen werden.

Das Ergebnis der Berechnung soll über den Port `out` nach außen geführt werden.

Weisen Sie die korrekte Funktionsweise der Pipeline durch Simulation nach.

¹ vgl. auch Ciletti, Michael D.: Advanced Digital Design with the Verilog HDL. Prentice Hall, 2003. Seite 190

Lösungsvorschlag:

Die Pipeline kann entsprechend dem folgenden Listing implementiert werden.

```
module pipeline_a(  
    input clock,  
    input ldreg1,  
    input [7:0] in,  
    output [7:0] out  
);  
  
reg [7:0] r1, r2, r3, r4;  
  
// erste Funktion: verdoppeln  
function [7:0] f1;  
    input [7:0] arg;  
    begin  
        f1 = arg*8'h02;  
    end  
endfunction  
  
// zweite Funktion: plus 5  
function [7:0] f2;  
    input [7:0] arg;  
    begin  
        f2 = arg+8'h05;  
    end  
endfunction  
  
// dritte Funktion: quadrieren  
function [7:0] f3;  
    input [7:0] arg;  
    begin  
        f3 = arg*arg;  
    end  
endfunction  
  
// Die Pipeline  
always @(posedge clock)  
begin  
    if (ldreg1)  
        r1 <= in;  
    else  
        r1 <= r1;  
  
    r2 <= f1(r1);  
    r3 <= f2(r2);  
    r4 <= f3(r3);  
end  
  
// Ausgang zuweisen  
assign out = r4;  
endmodule
```

Um die Funktionalität nachzuweisen wird folgende Testbench verwendet.

```
module testbench_a;  
    // Inputs  
    reg clock;  
    reg ldreg1;  
    reg [7:0] in;  
    // Outputs  
    wire [7:0] out;  
  
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)  
    pipeline_a uut (  
        .clock(clock),  
        .ldreg1(ldreg1),  
        .in(in),  
        .out(out)
```

```


);

// Simulation
initial begin
    ldreg1 = 0;
    #3; // vor der ersten positiven Taktflanke
    in = 5;
    #10; // 1 Takt warten
    in = 7;
    #10; // 1 Takt warten
    ldreg1 = 1; // Wert laden
    in = 1;
    #10; // 1 Takt warten
    in = 3;
    #10; // 1 Takt warten
    ldreg1 = 0; // Keinen Wert laden
    in = 6;
    #10; // 1 Takt warten
    ldreg1 = 1; // Wert laden
    in = 2;
end

// Takt
initial begin
    clock = 1'b0;
    forever #5 clock = !clock;
end
endmodule

```

 Die Testbench setzt in und ldreg1 auf verschiedene Werte damit überprüft werden kann ob das Ergebnis korrekt ist und nur bei gesetztem ldreg1 ein Wert geladen wird. Das Simulationsergebnis ist in der nächsten Abbildung zu sehen. Man sieht wie die Zwischenergebnisse durch die vier Register der Pipeline "wandern".



- b) Die Pipeline aus Aufgabenteil a) soll um einen asynchronen Reset-Eingang areset erweitert werden, mit dem die Pipeline zurückgesetzt werden kann. Wird areset gesetzt, soll die Berechnung sofort gestoppt werden und solange keine neue Berechnung begonnen werden, bis areset wieder den Wert 0 annimmt.

Lösungsvorschlag:

Das Modul kann wie folgt geändert und erweitert werden:

```

module pipeline_b(
    input clock,
    input areset,
    input ldreg1,
    input [7:0] in,
    output [7:0] out
);
...

// Die Pipeline
always @(posedge clock or posedge areset)
if(areset) begin
    r1 <= 8'h00;
    r2 <= 8'h00;
    r3 <= 8'h00;

```

```

    r4 <= 8'h00;
end else begin
    if (ldreg1)
        r1 <= in;
    else
        r1 <= r1;

    r2 <= f1(r1);
    r3 <= f2(r2);
    r4 <= f3(r3);
end

...

```

In der Testbench muss areset ergänzt werden und der für die Simulation zuständige Initial-Block mit entsprechenden Testfällen erweitert werden.

```

module testbench_b;

    ... // Input, Output und UUT

    // Simulation
    initial begin
        areset = 0;
        ldreg1 = 0;
        areset = 1'b1; // Pipeline am Anfang zurücksetzen
        #1; // kurz halten
        areset = 1'b0; // Signal zurücknehmen
        #2; // vor der ersten positiven Taktflanke
        in = 5;
        #10; // 1 Takt warten
        ldreg1 = 1; // Wert laden
        in = 7;
        #10; // 1 Takt warten
        in = 1;
        #10; // 1 Takt warten
        in = 3;
        #10; // 1 Takt warten
        in = 6;
        #10; // 1 Takt warten
        in = 2;


        areset = 1'b1; // Pipeline zurücksetzen
        #1; // kurz halten
        areset = 1'b0; // Signal zurücknehmen

        #9; // rest vom Takt warten
        in = 5;
        #10; // 1 Takt warten
        in = 4;
        #10; // 1 Takt warten
        in = 8;
        // usw...
    end

    ...

```

Die Simulation sieht dann so aus:

 

- c) Da die Pipeline einige Takte benötigt um das Ergebnis zu berechnen, liegen am Ausgang zwischenzeitlich falsche Werte an. Das Module aus Aufgabenteil b) soll deshalb um ein Signal valid erweitert werden. valid soll genau dann den Wert 1 haben, wenn der Wert an out ein korrektes Ergebnis eines geladenen Wertes ist.

Lösungsvorschlag:

Das folgende Listing zeigt die Änderungen für das valid-Signal

```

module pipeline_c(
    input clock,
    input areset,
    input ldreg1,
    input [7:0] in,
    output valid,
    output [7:0] out
);

reg [7:0] r1, r2, r3, r4;
reg v1, v2, v3, v4;

...

// Die Pipeline
always @(posedge clock or posedge areset)
if(areset) begin
    r1 <= 8'h00;
    r2 <= 8'h00;
    r3 <= 8'h00;
    r4 <= 8'h00;

    v1 <= 1'b0;
    v2 <= 1'b0;
    v3 <= 1'b0;
    v4 <= 1'b0;
end else begin
    if (ldreg1)
        r1 <= in;
    else
        r1 <= r1;

    r2 <= f1(r1);
    r3 <= f2(r2);
    r4 <= f3(r3);

    v1 <= ldreg1;
    v2 <= v1;
    v3 <= v2;
    v4 <= v3;
end

// Ausgang zuweisen
assign out = r4;
assign valid = v4;
endmodule

```

Für jede Stufe der Pipeline wird ein Register eingeführt (v1 – v4), das das valid-Signal zu dem Wert im entsprechenden Register (r1 – r4) enthält. So “wandert” das valid-Bit mit dem (Zwischen-)Ergebnis durch die Pipeline.

Die Testbench kann im Wesentlichen aus Aufgabenteil b) übernommen werden. Dort muss nur ein wire für das valid-Signal eingepflegt werden.

```


module testbench_c;
    ...

    // Outputs
    wire valid;
    ...

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    pipeline_c uut (
        .clock(clock),
        .areset(areset),
        .ldreg1(ldreg1),
        .in(in),
        .valid(valid),
        .out(out)
    );
    ...

```

Der folgenden Abbildung kann das Simulationsergebnis entnommen werden.

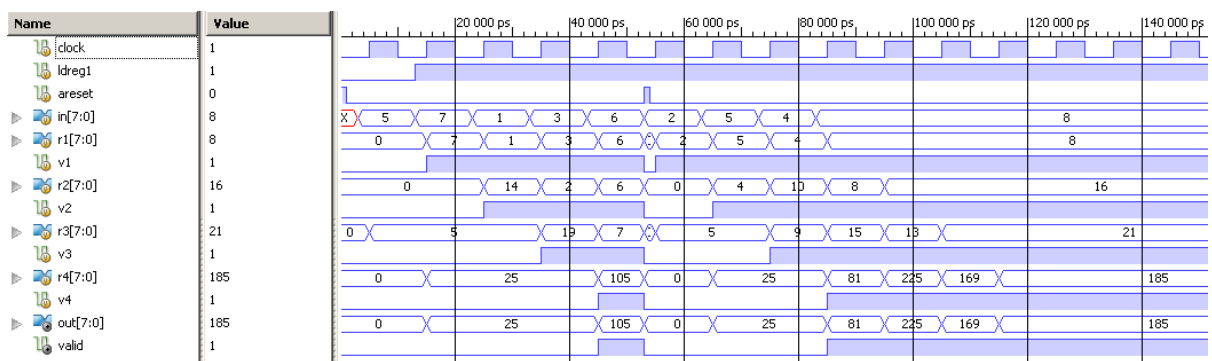

Aufgabe 2: Zeitbehaftete Simulation

Betrachtet wird der 4-Bit Ripple-Carry Addierer aus dem 2. Aufgabenblatt, Aufgabe 4. Die technische Realisierung, z. B. auf einem FPGA, führt dazu, dass Signale sich nicht sofort ändern, da Leitungen und Lock-Up-Tabellen Verzögerungen hervorrufen. Diese Verzögerungen sollen im Folgenden an dem 4-Bit Ripple-Carry Addierer gezeigt werden. Als FPGA ist das **Spartan3E**-Device (vgl. 2. Aufgabenblatt, Aufgabe 2) zu verwenden.

```

module FourBitAdder(A, B, Sum);
    input [3:0] A;
    input [3:0] B;
    output [4:0] Sum;

    wire [2:0] carry;

    FullAdder Bit0 (.A(A[0]), .B(B[0]), .CarryIn(1'b0),
        .Sum(Sum[0]), .CarryOut(carry[0]));

    FullAdder Bit1 (.A(A[1]), .B(B[1]), .CarryIn(carry[0]),
        .Sum(Sum[1]), .CarryOut(carry[1]));

    FullAdder Bit2 (.A(A[2]), .B(B[2]), .CarryIn(carry[1]),
        .Sum(Sum[2]), .CarryOut(carry[2]));

    FullAdder Bit3 (.A(A[3]), .B(B[3]), .CarryIn(carry[2]),

```

```
.Sum(Sum[3]), .CarryOut(Sum[4]));
```


```
endmodule
```

Neben der bekannten Verhaltenssimulation kann man mit der Entwicklungsumgebung auch zeitbehaftete Simulationen durchführen. Dazu wird in dem linken oberen Fenster unter Sources for der Punkt **Post-Route Simulation** ausgewählt. Unter Processes kann nun durch Auswahl von **Simulate Post-Place & Route Model** die zeitbehaftete Simulation gestartet werden.

 
- a) Vergleichen Sie die Ergebnisse der Verhaltenssimulation mit den Ergebnissen der zeitbehafteten Simulation.

Lösungsvorschlag:

Zur Simulation wird die gleiche Testbench wie im 2. Aufgabenblatt verwendet. Mit dieser wird in der Verhaltenssimulation folgendes Ergebnis erzielt.



 Für die Post-Route Simulation wird ebenfalls diese Testbench verwendet. Das Ergebnis unterscheidet sich jedoch deutlich.




Man erkennt, dass in der Verhaltenssimulation die Ergebnisse der Addition sofort korrekt am Ausgang anliegen. Bei der Post-Route Simulation hingegen dauert es eine gewisse Zeit bis sich der Ausgang ändert. Der anliegende Wert ist i. d. R. zunächst falsch und wechselt bevor er stabil und richtig wird.

 - b) Wie lange dauert es, bis eine Änderung am Eingang eine Änderung am Ausgang bewirkt?

Lösungsvorschlag:

In folgender Abbildung sind Marker an einigen Wertänderungen eingefügt.



Bei den hier durchgeführten Transitionen tritt ein Wechsel am Ausgang mit 7,14 – 7,37 ns Verzögerung auf. Da die verwendete Testbench nicht alle möglichen Transitionen prüft, sind auch kürzere oder längere Verzögerungen möglich.