



5. Aufgabenblatt mit Lösungsvorschlag

19.05.2010

Aufgabe 1: Logik, Latch, Register

Geben Sie für alle folgenden `reg`-Variablen an, ob sie bei der Synthese in Latches, Flip-Flops oder kombinatorische Logik übersetzt werden. Begründen Sie Ihre Antworten mit den Kriterien für potenzielle Register.

a) Listing 1:

```
module a (input CLOCK, I, output reg O);
  reg T;
  always @(CLOCK, I)
    if (CLOCK) begin
      T = I;
      O = T;
    end
endmodule
```

Lösungsvorschlag:

O wird zu einem Latch da nicht zeitlich lokal und nicht vollständig. T wird in kombinatorische Logik übersetzt, da zeitlich lokal.

b) Listing 2:

```
module b (
  input wire A,
  input wire [2:0] I,
  output reg [7:0] OCTAL);

  always @(posedge A)
    case (I)
      3'h0: OCTAL = 8'b00000001;
      3'h1: OCTAL = 8'b00000010;
      3'h2: OCTAL = 8'b00000100;
      3'h3: OCTAL = 8'b00001000;
      3'h4: OCTAL = 8'b00010000;
      3'h5: OCTAL = 8'b00100000;
      3'h6: OCTAL = 8'b01000000;
      3'h7: OCTAL = 8'b10000000;
    endcase
endmodule
```

Lösungsvorschlag:

OCTAL wird Register/FF da *posedge* in der Aktivierungsliste und OCTAL nicht zeitlich lokal. Vollständigkeit ist irrelevant.

c) Listing 3:

```
module b (  
    input wire [3:0] I,  
    output reg [7:0] OCTAL);  
  
always @(I)  
    case (I)  
        4'h0: OCTAL = 8'b00000001;  
        4'h1: OCTAL = 8'b00000010;  
        4'h2: OCTAL = 8'b00000100;  
        4'h3: OCTAL = 8'b00001000;  
        4'h4: OCTAL = 8'b00010000;  
        4'h5: OCTAL = 8'b00100000;  
        4'h6: OCTAL = 8'b01000000;  
        4'h7: OCTAL = 8'b10000000;  
    endcase  
endmodule
```

Lösungsvorschlag:

OCTAL wird Latch, da nicht zeitlich lokal und unvollständig.

Aufgabe 2: BCD nach Binär Konverter

Implementieren Sie den folgenden Pseudo-Code für einen BCD nach Binär Konverter als Verhaltensbeschreibung in Verilog HDL. Die Länge der BCD-Zahl sei 24 Bit. Achten Sie darauf, dass bei der Synthese keine Latches entstehen. Testen Sie die Funktion ihres Moduls mit ISE.

Pseudo-Code für BCD nach Binär Konverter:

1. $\text{bcd} \leftarrow \text{bcd_data_input}$
2. $\text{bin} \leftarrow 0$ (gleiche Bitbreite wie bcd)
3. Für $\text{count} \leftarrow 1$ bis Bitbreite von bcd iteriere:
 - 3.1. $\{\text{bcd}, \text{bin}\} \leftarrow \{\text{bcd}, \text{bin}\} \gg 1$
 - 3.2. Für jede 4-Bit Folge (3...0, 7...4, ...) in bcd iteriere
Wenn die 4-Bit Folge größer 7, dann ziehe 3 von dieser Folge ab
4. bin enthält die konvertierte Zahl

Lösungsvorschlag:

1. Möglichkeit: for-Schleife über count und fester Bitbreite.

```
module bcd_to_bin(  
    input [23:0] BCD,  
    output [23:0] BIN  
);  
  
    reg [2*24-1:0] bcd_concat_bin;  
    integer count;  
  
    assign BIN = bcd_concat_bin[23:0];
```

```

always @(BCD) begin
    bcd_concat_bin = {BCD, 24'b0};
    // Schieben und subtrahieren
    for (count = 1; count <= 24; count = count + 1) begin
        bcd_concat_bin = bcd_concat_bin >> 1;
        // 4-Bit Folgen
        if(bcd_concat_bin[3+24] == 1) // größer als 7 (MSB = 1)
            bcd_concat_bin[3+24:0+24] = bcd_concat_bin[3+24:0+24] - 3;
        if(bcd_concat_bin[7+24] == 1) // größer als 7 (MSB = 1)
            bcd_concat_bin[7+24:4+24] = bcd_concat_bin[7+24:4+24] - 3;
        if(bcd_concat_bin[11+24] == 1) // größer als 7 (MSB = 1)
            bcd_concat_bin[11+24:8+24] = bcd_concat_bin[11+24:8+24] - 3;
        if(bcd_concat_bin[15+24] == 1) // größer als 7 (MSB = 1)
            bcd_concat_bin[15+24:12+24] = bcd_concat_bin[15+24:12+24] - 3;
        if(bcd_concat_bin[19+24] == 1) // größer als 7 (MSB = 1)
            bcd_concat_bin[19+24:16+24] = bcd_concat_bin[19+24:16+24] - 3;
        if(bcd_concat_bin[23+24] == 1) // größer als 7 (MSB = 1)
            bcd_concat_bin[23+24:20+24] = bcd_concat_bin[23+24:20+24] - 3;
    end
end
endmodule

```

2. Möglichkeit: Mit definierbarer Bitbreite (parameter) und inneren for-Schleifen:

```

module bcd_to_bin(BCD, BIN); // input und output definition kann wegen parameter erst im Modul erfolgen.

    parameter LENGTH = 24;

    input [LENGTH-1:0] BCD;
    output [LENGTH-1:0] BIN;

    reg [2*LENGTH-1:0] bcd_concat_bin;
    reg [3:0] temp;
    integer count, j, k;

    assign BIN = bcd_concat_bin[LENGTH-1:0];


    always @(BCD) begin
        bcd_concat_bin = {BCD, {LENGTH{1'b0}} };
        // Schieben und subtrahieren
        for (count = 1; count <= LENGTH; count = count + 1) begin
            bcd_concat_bin = bcd_concat_bin >> 1;
            // 4-Bit Folgen
            for (j = 0; j < LENGTH/4; j = j + 1) begin
                // Extrahiere 4 Einzelbits
                for (k = 0; k < 4; k = k + 1)
                    temp[k] = bcd_concat_bin[LENGTH + j*4 + k];
                if (temp[3] == 1) // größer als 7 (MSB = 1)
                    temp = temp - 3;
                // Und wieder bitweise zurück
                for (k = 0; k < 4; k = k + 1)
                    bcd_concat_bin[LENGTH + j*4 + k] = temp[k];
            end
        end
    end
end
endmodule

```

 Aufgabe 3: Linear rückgekoppeltes Schieberegister

Die folgende Abbildung zeigt ein 16-stufiges linear rückgekoppeltes Schieberegister¹.

¹ engl. LFSR, Linear Feedback Shift Register



Beschreiben Sie das Schieberegister in Verilog HDL. Für das Flip-Flop können Sie die Primitive von Verilog HDL benutzen. Weisen Sie die korrekte Funktionsweise durch Simulation nach.

Lösungsvorschlag:

LFSRs können zur Realisierung von Pseudozufallszahlen genutzt werden. Der Initialzustand bestimmt dabei an welcher Stelle der Zahlenfolge begonnen wird. Sind alle Register auf 0 gesetzt, so ändert sich der Zustand des Schieberegisters nicht mehr, weshalb dies ein ungeeigneter Startzustand ist. Der komplette mögliche Zahlenraum wird nicht bei jeder beliebigen Rückkopplungsstruktur durchlaufen. Geeignete Rückkopplungen findet man mit Hilfe der Mathematik. Dabei wird jedem LFSR ein Polynom zugeordnet, dass die Rückkopplungsstruktur repräsentiert.² Bei dem LRSR aus dieser Aufgabe ist es das Polynom $x^{16} + x^5 + x^3 + x^2 + 1 = 0$.

Die folgenden Listings zeigen zwei Möglichkeiten das LRSR zu implementieren.

1. Möglichkeit: Mit selbst definiertem D-FF-Module dff und 16 explizit deklarierten Instanzen. Über den Reset- und den Preset-Eingang kann das LFSR zurückgesetzt werden. Hierbei sind nur die beiden Startzustände möglich, bei denen alle D-FFs gleich belegt sind.

```

module lfsr(
    input clk,
    input reset,
    input preset,
    output [15:0] out
);

    wire xor_out;          // Ausgang XOR

    wire [0:15] d_out;    // Ausgänge D-FFs

    // XOR zur Realisierung des Polynoms  $x^{16} + x^5 + x^3 + x^2 + 1 = 0$ 
    xor(xor_out, d_out[1], d_out[2], d_out[4], d_out[15]);

    dff ins0 (clk, xor_out, reset, preset, d_out[0] );
    dff ins1 (clk, d_out[0], reset, preset, d_out[1] );
    dff ins2 (clk, d_out[1], reset, preset, d_out[2] );
    dff ins3 (clk, d_out[2], reset, preset, d_out[3] );
    dff ins4 (clk, d_out[3], reset, preset, d_out[4] );
    dff ins5 (clk, d_out[4], reset, preset, d_out[5] );
    dff ins6 (clk, d_out[5], reset, preset, d_out[6] );
    dff ins7 (clk, d_out[6], reset, preset, d_out[7] );
    dff ins8 (clk, d_out[7], reset, preset, d_out[8] );
    dff ins9 (clk, d_out[8], reset, preset, d_out[9] );
    dff ins10 (clk, d_out[9], reset, preset, d_out[10]);
    dff ins11 (clk, d_out[10], reset, preset, d_out[11]);

```

² Genauere Informationen finden sich in der Literatur, z. B. Miron Abramovici, Melvin A. Breuer, Arthur D. Friedman, *Digital Systems testing and testable Design*, IEEE Press, New York, 1990

```

d_ff ins12(clk, d_out[11], reset, preset, d_out[12]);
d_ff ins13(clk, d_out[12], reset, preset, d_out[13]);
d_ff ins14(clk, d_out[13], reset, preset, d_out[14]);
d_ff ins15(clk, d_out[14], reset, preset, d_out[15]);

assign out = d_out;    // FFs nach außen führen
endmodule

module d_ff(
    input clk,
    input d,
    input reset,
    input preset,
    output reg q
);

always @(posedge clk, posedge reset, posedge preset) begin
    if ( reset )
        q <= 0;
    else if ( preset )
        q <= 1;
    else
        q <= d;
end
endmodule

```

2. Möglichkeit: Mit for-Schleife und Benutzung von reg. Bei dieser Implementierung kann ein Parameter übergeben werden, der den Initialzustand des Schieberegisters festlegt.

```

module lfsr(
    input clk,
    input reset,
    output [15:0] out
);

parameter init = 16'b0101_1010_0101_1010;

wire xor_out;    // Ausgang XOR

reg [0:15] d_ff;    // 16 Register, werden zu D-FFs synthetisiert

// XOR zur Realisierung des Polynoms  $x^{16} + x^5 + x^3 + x^2 + 1 = 0$ 
assign xor_out = ^{d_ff[1], d_ff[2], d_ff[4], d_ff[15]};

integer i; // Laufvariable
always @(posedge clk, posedge reset) begin
    if ( reset )
        d_ff <= init;    // Reset
    else begin
        d_ff[0] <= xor_out;    // ersten Eingang verdrahten
        for ( i=1; i<16; i=i+1 ) begin
            d_ff[i] <= d_ff[i-1]; // die anderen 15 automatisch generieren
        end
    end
end
assign out = d_ff;    // Register nach außen führen

endmodule

```

Beide Varianten liefern fast das gleiche Syntheseresultat. Bei der zweiten Variante haben, um die initiale Bitfolge setzen zu können, einige D-FFs einen Reset-, die anderen einen Preset-Eingang, während beim ersten Modul alle D-FF sowohl Reset- als auch Preset-Eingänge haben.

Da die Zahlenfolge des LFSR $2^{16} - 1$ Elemente hat kann sie hier nicht komplett überprüft werden. Das folgende Bild zeigt die ersten Zahlen des zweiten Moduls, initialisiert mit dem Parameter init.

