




7. Aufgabenblatt mit Lösungsvorschlag

02.06.2010

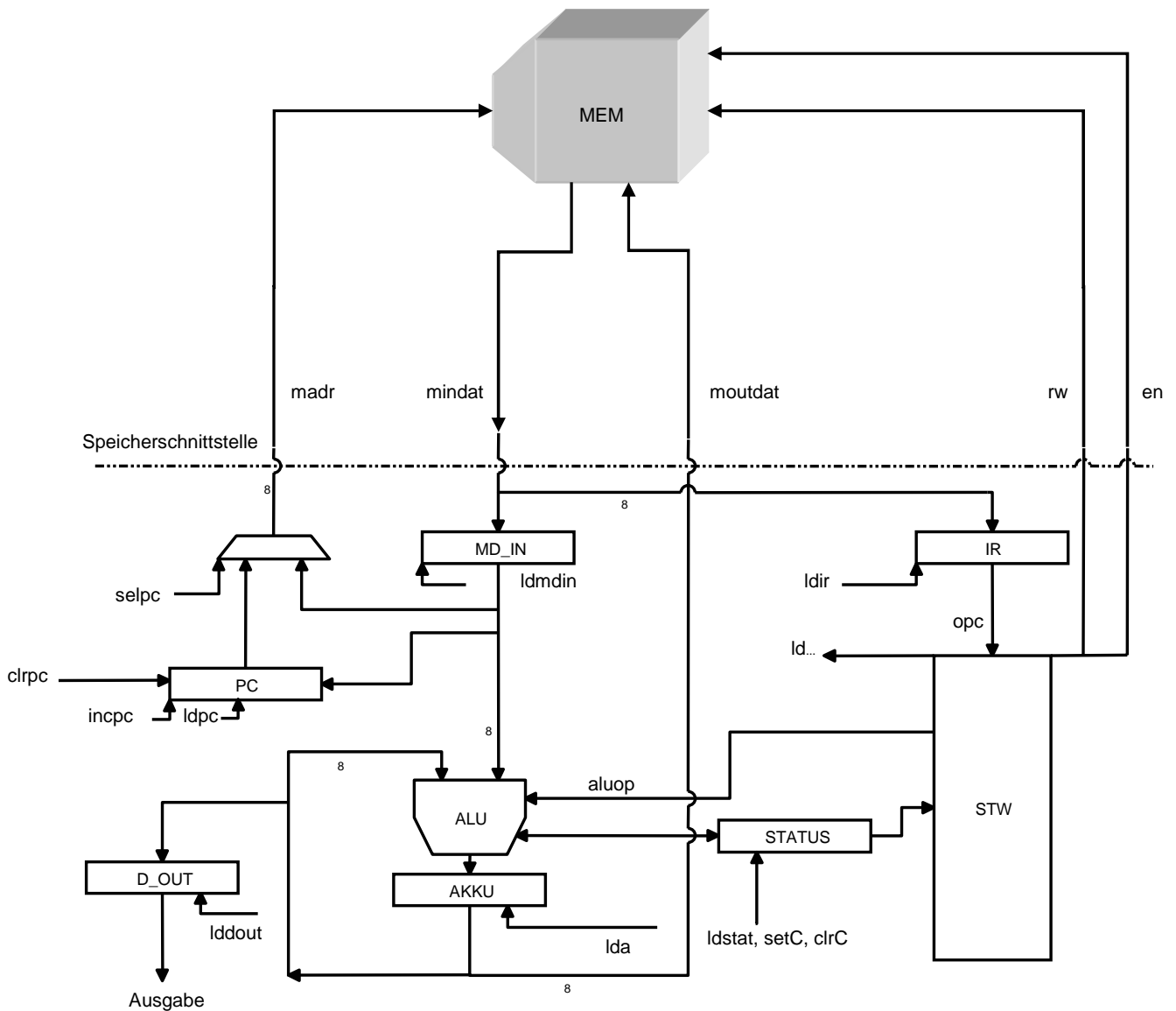Aufgabe 1: Realisierung der ALU für den Modellrechner

Die in den Folien der 7. Vorlesung spezifizierte ALU soll nun in Verilog HDL umgesetzt werden.

Die folgende Abbildung zeigt nochmals die Architektur/Struktur des Modellrechners.



Die Liste der Maschinenbefehle des Modellrechners sind in der folgenden Tabelle angegeben. Alle Befehle der ALU und die dadurch veränderten Statusbits sind der Liste zu entnehmen. Statusbits sind: O-Overflow, C-Carry, N-Negativ und Z-Zero.

Status: Beim Statusbits bedeutet ! = wird verändert und + = wird nicht verändert.
Der Eintrag – bedeutet, dass die entsprechenden Befehle keine Statusbits beeinflussen.

OPC	I	Befehl	MNEMONIC	Byte1	Byte2	Status OCNZ
0	0	lade AKKU mit Wert	LDA #C	0000 0000	WERT	00!!
0	1	lade AKKU mit dem Speicherinhalt von Adresse	LDA N	0000 0001	ADRESSE	00!!
1	X	AKKU bitweise negieren	NOT	0001 000x		00!!
2	0	AKKU mit Wert verunden	AND #C	0010 0000	WERT	00!!
2	1	AKKU mit dem Speicherinhalt von Adresse verunden	AND N	0010 0001	ADRESSE	00!!
3	0	AKKU mit Wert verodern	OR #C	0011 0000	WERT	00!!
3	1	AKKU mit dem Speicherinhalt von Adresse verodern	OR N	0011 0001	ADRESSE	00!!
4	0	Wert zum AKKU addieren	ADD #C	0100 0000	WERT	!!!!
4	1	Speicherinhalt von Adresse zum AKKU addieren	ADD N	0100 0001	ADRESSE	!!!!
5	X	AKKU nach rechts schieben	SHR	0101 000x		0!!!
6	X	AKKU nach rechts schieben Vorzeichen nachziehen	ASR	0110 000x		0!!!
7	X	AKKU nach links schieben	SHL	0111 000x		0!!!
8	X	Carrybit im Statusregister löschen	CLRC	1000 000x		+0++
9	X	Carrybit im Statusregister setzen	SETC	1001 000x		+1++
10	X	NO _P , keine Operation	NOP	1010 000x		–
11	X	Sprung zur Adresse Label	BRA L	1011 0000	LABEL	–
12	X	Sprung zur Adresse Label falls Z-Statusbit gesetzt ist	BRZ L	1100 0000	LABEL	–
13	X	Schreibe Inhalt des AKKUs an Adresse in den Speicher	STA N	1101 0000	ADRESSE	–
14	X	Schreibe Inhalt des AKKUs in das Ausgaberegister	OUT	1110 000x		–

- a) Implementieren Sie die ALU als Schaltnetz in Verilog HDL. Die vorzeichenbehafteten Zahlen werden als 2K-Zahlen dargestellt. Testen Sie die korrekte Funktionsweise der Befehle.

Lösungsvorschlag:

Überlegung zur Berechnung von Carry- und Overflow-Bit und der Vorzeichenbehandlung.

1. Fall: Operanden haben gleiches Vorzeichen.

$$\begin{array}{r} 00000001 \\ 00010010 \\ \hline 000010011 \end{array}$$

Ergebnis: Kein Überlauf, kein Carry.

2. Fall: Operanden haben gleiches Vorzeichen.

$$\begin{array}{r} 0111 1111 \\ 0111 1111 \\ \hline 0111 1110 \end{array}$$

Überlauf, kein Carry.

```

1000 0000
1000 0000
-----
10000 0000

```

Carry und Überlauf.

3. Fall: Operanden haben verschiedenes Vorzeichen.

```

1111 1111
0000 0001
-----
10000 0000

```

Carry, kein Überlauf.

Es reicht also nicht, nur Carry und oberstes Summenbit zu betrachten. Außerdem müssen die Vorzeichen der Operanden berücksichtigt werden.

Achtung: Carrys können bei jeder Rechnung mit 2K-Zahlen auftreten.

Beispiel:

```

00010100 = 20
11111011 = -5
-----
100001111 = 15

```

```

module ALU(inA, inB, alu_op, status_in, result, status);

parameter
opc_load   = 4'b0000,
opc_not    = 4'b0001,
opc_and    = 4'b0010,
opc_or     = 4'b0011,
opc_add    = 4'b0100,
opc_lshr   = 4'b0101,
opc_ashr   = 4'b0110,
opc_shl    = 4'b0111,
opc_clrc   = 4'b1000,
opc_setc   = 4'b1001;

input  [7:0] inA, inB;
input  [3:0] alu_op;
input  [3:0] status_in;
output [3:0] status; // Statusbits: OV C N Z
output reg [7:0] result;

reg OV, C, N, Z;
assign status = {OV, C, N, Z};

// ALU als kombinatorischer always-Block
// Operation ausführen und Statusbits berechnen
always @(*) begin
    case (alu_op)
        opc_load : begin // AKKU laden
            result = inB;
            Z = result == 8'b0;
            N = result[7];
            {OV, C} = 2'b0;
        end
        opc_not  : begin // Bitweises invertieren
            result = ~(inA);
            Z = result == 8'b0;
            N = result[7];
            {OV, C} = 2'b0;
        end
        opc_and  : begin // Bitweise UND
            result = inA & inB;
            Z = result == 8'b0;
            N = result[7];
            {OV, C} = 2'b0;
        end
    endcase
end

```

```

opc_or  : begin // Bitweise ODER
        result = inA | inB;
        Z = result == 8'b0;
        N = result[7];
        {OV, C} = 2'b0;
    end

opc_add : begin // 2K-addieren mit Carry-In
        Z = result == 8'b0;
        N = result[7];
        {C, result} = inA + inB + status_in[2]; // Addition und Carry-Flag
        OV = (inA[7] ^ inB[7]) && (result[7] ^ C); // Overflow-Flag
    end

opc_lshr : begin // Rechts shiften
        result = {1'b0, inA[7:1]};
        Z = result == 8'b0;
        N = result[7];
        C = inA[0];
        OV = 1'b0;
    end

opc_ashr : begin // Arithmetisch (vorzeichenerhaltend) rechts shiften
        result = {inA[7], inA[7:1]};
        Z = result == 8'b0;
        N = result[7];
        C = inA[0];
        OV = 1'b0;
    end

opc_shl  : begin // Links shiften
        result = {inA[6:0], 1'b0};
        Z = result == 8'b0;
        N = result[7];
        C = inA[7];
        OV = 1'b0;
    end

opc_clrc : begin // C löschen, andere Statusbits und AKKU unverändert lassen
        result = inA;
        Z = status_in[0];
        N = status_in[1];
        C = 1'b0;
        OV = status_in[3];
    end

opc_setc : begin // C setzen, andere Statusbits und AKKU unverändert lassen
        result = inA;
        Z = status_in[0];
        N = status_in[1];
        C = 1'b1;
        OV = status_in[3];
    end

default : begin // Ungültige/Keine Operation
        result = inA;
        {OV, C, N, Z} = status_in;
    end

endcase
end
endmodule

```

Folgende Testbench wird für die Simulation benutzt. Um auch die richtige Behandlung der 2K-Zahlen zu testen, werden auch alle Möglichkeiten getestet.

```

`timescale 1ns / 1ps
module testbed;

parameter
opc_load = 4'b0000,
opc_not  = 4'b0001,
opc_and  = 4'b0010,
opc_or   = 4'b0011,
opc_add  = 4'b0100,
opc_lshr = 4'b0101,
opc_ashr = 4'b0110,
opc_shl  = 4'b0111,

```

```

opc_clrc = 4'b1000,
opc_setc = 4'b1001;

// Inputs
reg [7:0] inA;
reg [7:0] inB;
reg [3:0] alu_op;
reg [3:0] status_in;

// Outputs
wire [7:0] result;
wire [3:0] status;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
ALU uut (
    .inA(inA),
    .inB(inB),
    .alu_op(alu_op),
    .status_in(status_in),
    .result(result),
    .status(status)
);

initial begin
    // Initialize Inputs

    status_in = 0;

    alu_op = opc_load;
    inB = -1;

    #20
    alu_op = opc_add;

    inA = 127;
    inB = 127;

    #20
    inA = -127;
    inB = -127;

    #20
    inA = 127;
    inB = -127;

    #20
    inA = 9;
    inB = 5;

    #20
    inA = 20;
    inB = -5;


    #20
    inA = 0;
    inB = 0;

end

endmodule


```

Die Verhaltenssimulation der Befehle LDA und ADD ergibt folgendes Bild. Die Simulation zeigt die korrekte Funktionsweise der Statusbits.

 

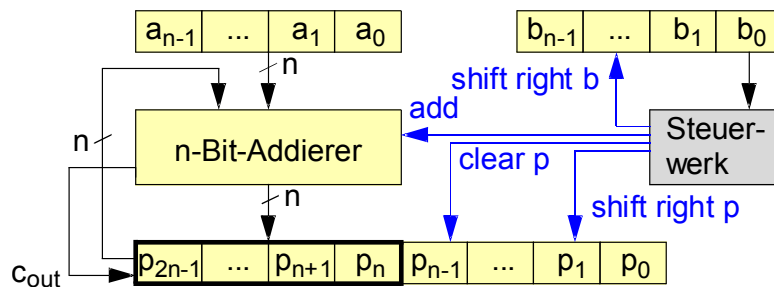Aufgabe 2: Implementierung einer seriellen Multiplikation

Folgendes Schaltwerk realisiert eine serielle Multiplikation.



Der Algorithmus zur seriellen Multiplikation funktioniert wie folgt.

Die Befehle in Klammern geben die Mikrooperationen an (vgl. Implementierung in Verilog HDL).

- Lösche p (clear p)
- Ermittle b_0
- Addiere a auf $(p_{2n-1}, \dots, p_{n+1}, p_n)$ oder nicht, je nach b_0 (add)
- Verschiebe p einschließlich c_{out} der vorherigen Addition (shift right p)
- Verschiebe b (shift right b)

a) Berechnen Sie nach dem vorgestellten Algorithmus das Produkt $p = a \cdot b$ für $a = 0010$ und $b = 0011$.

Lösungsvorschlag:

$[p_{2n-1}, p_n]$	$[p_{n-1}, p_0]$	b	Erklärung
xxxx	xxxx	0011	lösche p
0000	0000	0011	addiere a ($b_0 = 1$)
0010	0000	0011	shift p
0001	0000	0011	shift b
0001	0000	0001	addiere a ($b_0 = 1$)
0011	0000	0001	shift p
0001	1000	0001	shift b
0001	1000	0000	shift p
0000	1100	0000	shift b
0000	1100	0000	shift p
0000	0110	0000	shift b
0000	0110	0000	Ergebnis

$$p = a \cdot b = 00000110$$

b) Implementieren Sie die vorgestellte serielle Multiplikation in Verilog HDL. Die Register a und b sind jeweils 4 Bit breit. Das Ergebnisregister p ist 8 Bit breit. Verwenden Sie die vorgegebenen Mikrooperationen. Das Steuerwerk kann als Zustandsgraph beschrieben werden. Die Kodierung der Zustände kann frei gewählt werden.

Lösungsvorschlag:

Toplevel-Modul des Multiplizierers:

```

timescale 1ns / 1ps
module sMult(a_in, b_in, result, finish, clock, reset);

input [n-1:0] a_in;
input [n-1:0] b_in;
output [2*n-1:0] result;

output finish;
input clock;
input reset;

parameter n=1;

reg [2*n-1:0] p;
reg [n-1:0] a;
reg [n-1:0] b;
reg carry_reg;

wire [n-1:0] sum;
wire carry;

adder #(n) inst_adder(
.a(a),
.b(p[2*n-1:n]),
.sum(sum),
.carry(carry)
);

wire add, shift_b, clear_p, shift_p;

ctrl #(n) ctrl_inst(
.b0(b[0]),
.shift_b(shift_b),
.add(add),
.clear_p(clear_p),
.shift_p(shift_p),
.clock(clock),
.reset(reset)
);

always@(posedge clock or posedge reset)
begin

carry_reg<=carry & add;

if(reset)
begin
p<={n{1'b0}};
a<=a_in;
b<=b_in;
end
else
begin
case({add, clear_p, shift_p & ~finish})
3'b100: p[2*n-1:n] <= sum;
3'b010: p<={n{1'b0}};
3'b001: p<={carry_reg,p[2*n-1:1]};
default: p<=p;
endcase

if(shift_b) b<={1'b0,b[n-1:1]};

end
end

assign result=p;

/* Counter für Finish */
reg [n/2:0] count;

```

```

always@(posedge clock or posedge reset)
begin
    if(reset)
        count<=0;
    else
        count<=count+(((shift_p & shift_b) ^ (shift_p & ~shift_b)) & ~finish);
end

assign finish = count==n;

endmodule

```

Beschreibung des Addierers:

```

`timescale 1ns / 1ps
module adder(a, b, sum, carry);

    parameter n=1;

    input [n-1:0] a;
    input [n-1:0] b;
    output [n-1:0] sum;
    output carry;

    assign {carry,sum} = {1'b0,a} + {1'b0,b};

endmodule

```

Beschreibung des Kontrollers:

```

`timescale 1ns / 1ps
module ctrl(b0, shift_b, add, clear_p, shift_p, clock, reset);

    parameter n=1;

    input b0;
    output shift_b;
    output add;
    output clear_p;
    output shift_p;

    input clock;
    input reset;

    reg add;
    reg clear_p;
    reg finish;
    reg shift_p;
    reg shift_b;

    reg FSM;

    always@(posedge clock or posedge reset)
    begin
        if(reset)
        begin
            FSM<=0;
            add<=1'b0;
            clear_p<=1'b1;
            shift_p<=1'b0;
            shift_b<=1'b0;
        end
        else
        case(FSM)

            0:
            begin
                clear_p<=1'b0;

```



```

        if(b0)
        begin
            FSM<=1;
            add<=1'b1;
            shift_p<=1'b0;
            shift_b<=1'b1;
        end
        else
        begin
            FSM<=0;
            add<=1'b0;
            shift_p<=1'b1;
            shift_b<=1'b1;
        end
    end
end

1:
begin
    add<=1'b0;
    FSM<=0;
    shift_p<=1'b1;
    shift_b<=1'b0;
end

endcase
end

endmodule

```

Testbench:

```

`timescale 1ns / 1ps
module testbed;

    parameter n=4;

    // Inputs
    reg [n-1:0] a;
    reg [n-1:0] b;
    wire [2*n-1:0] result;
    reg clock;
    reg reset;

    // Outputs
    wire finish;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    sMult #(.n(n)) uut (
        .a_in(a),
        .b_in(b),
        .result(result),
        .finish(finish),
        .clock(clock),
        .reset(reset)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        reset=1;
        a = 15;
        b = 3;
        #15
        reset = 0;

        #85
        reset=1;
        a = 15;
        b = 15;
        #15
    end
endmodule

```

```

        reset = 0;

        #100
        reset=1;
        a = 4'b0010;
        b = 4'b0011;
        #15
        reset = 0;

    end

    initial begin
        clock = 1;
        forever #5 clock = !clock;
    end
endmodule

```

c) Zeigen Sie die korrekte Funktionsweise durch eine Simulation.

Lösungsvorschlag:

Die Verhaltenssimulation zeigt die korrekte Funktionsweise. Ein *finish* Signal zeigt an, wenn das Ergebnis fertig berechnet wurde.

