



9. Aufgabenblatt mit Lösungsvorschlag

16.06.2010

Aufgabe 1: Schnelles Potenzieren

Entwerfen Sie analog zur in der Vorlesung gezeigten Vorgehensweise zum systematischen Entwurf eine Schaltung für ein Verfahren zur schnellen Potenzierung ganzer Zahlen mit ganzzahligen Exponenten nach folgendem Pseudo-Code:

- Eingaben Basis *base*, Exponent *exp* vorzeichenlos zu je 8 Bit
- Ausgabe Potenz *pow* ist 512 Bit breit
- Signal *start=1* startet Rechnung
- Signal *done=1* zeigt Abschluss der Rechnung an

```
pow2n[511:0] := base[7:0];  
pow[511:0] := 1;  
done := 0;
```

```
WHILE (exp != 0) DO BEGIN  
  if (exp[0] == 1)  
    pow := pow * pow2n;  
    pow2n := pow2n * pow2n;  
    exp := exp >> 1;  
END
```

```
done := 1;
```

Implementieren Sie Steuerwerk und Datenpfad als getrennte Verilog-Module. Finden Sie dazu geeignete Steuer- und Statussignale. Testen Sie die Funktion der Schaltung mit einer Testbench. Geben Sie den Zustandsgraphen des Steuerwerks und das Diagramm des Datenpfades an.


Lösungsvorschlag:

```
1: pow2n[511:0] := base[7:0];  
   pow[511:0] := 1;  
   done := 0;
```

```
2: IF (exp != 0) THEN BEGIN  
   if (exp[0] == 1)  
     pow := pow * pow2n;  
     pow2n := pow2n * pow2n;  
     exp := exp >> 1;  
   GOTO 2;  
END
```

```
3: done := 1;
```

Ein möglicher Datenpfad:

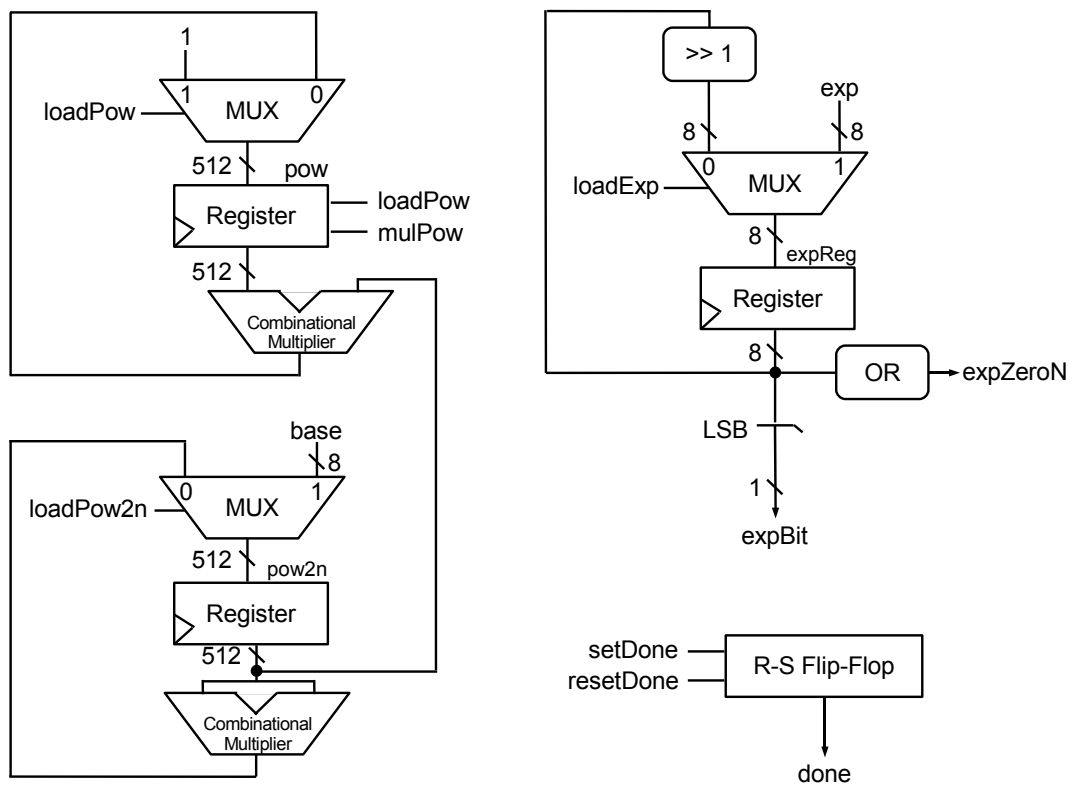

Verilog-Modul des Datenpfads:

```

`timescale 1ns / 1ps
module fast_power_dp(
    input CLK, RESET, LOADPOW, MULPOW,
           LOADPOW2N, LOADEXP, RDONE, SDONE,
    input [7:0] EXP, BASE,
    output EXP_ZERO_N, EXP_BIT,
    output reg DONE,
    output reg [511:0] POW
);

    reg [7:0] EXP_REG; // Exponentenregister
    reg [511:0] POW2N; // (2**n)-te Potenzen von BASE

    // Statussignale fuer Steuerwerk
    // Exponentenregister ist nicht Null
    assign EXP_ZERO_N = !EXP_REG;
    // Aktuelles Exponentenbit
    assign EXP_BIT = EXP_REG[0];

    always @(posedge CLK or posedge RESET) begin
        if (RESET) begin
            DONE <= 0;
            POW <= 0;
            EXP_REG <= 0;
            POW2N <= 0;
        end
        else begin
            // DONE behandeln
            case ({SDONE, RDONE})
                2'b10: DONE <= 1;
                2'b01: DONE <= 0;
            endcase
            // EXP_REG behandeln
            if (LOADEXP)


```

```

    EXP_REG <= EXP;
  else // Exponent 1 Bit nach rechts schieben
    EXP_REG <= {1'b0, EXP_REG[7:1]};
  // (2**n)-te Potenzen der Basis berechnen
  if (LOADPOW2N)
    POW2N <= BASE;
  else
    POW2N <= POW2N * POW2N;
  // Ergebnisakkumulator POW behandeln
  if (LOADPOW)
    POW <= 1;
  else
    if (MULPOW)
      POW <= POW * POW2N;
  end
end
endmodule

```

Zustandsgraph des Steuerwerks:

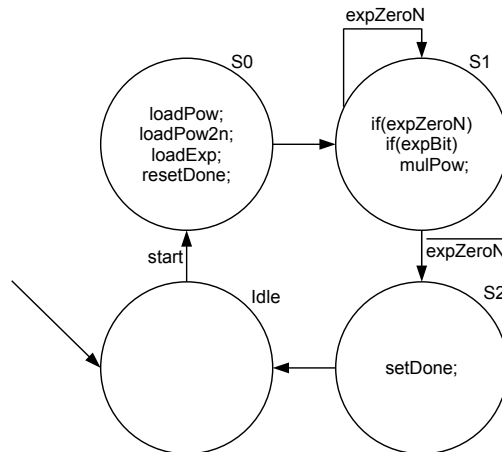

```

'timescale 1ns / 1ps
module fast_power_fsm(
  input CLK, RESET, START, EXP_ZERO_N, EXP_BIT,
  output reg LOADPOW, MULPOW, LOADPOW2N,
           LOADEXP, RDONE, SDONE
);

  parameter IDLE = 0,
            S0   = 1,
            S1   = 2,
            S2   = 3;

  reg [1:0] STATE, NEXTSTATE;

  // Kombinatorisch neuen Zustand und Ausgangsvektor berechnen
  // MULPOW haengt direkt von EXP_BIT ab => Mealy-Automat
  always @(STATE, START, EXP_ZERO_N, EXP_BIT) begin
    // Default Werte, Latches vermeiden
    // alles deaktivieren
    LOADPOW = 0; MULPOW = 0; LOADPOW2N = 0;
    LOADEXP = 0; RDONE = 0; SDONE = 0;
    NEXTSTATE = IDLE;
    case (STATE)
      IDLE: if (START) // Auf Startsignal warten
            NEXTSTATE = S0;
      S0:   begin // Datenpfad initialisieren
            LOADPOW = 1; LOADPOW2N = 1;
            LOADEXP = 1; RDONE = 1;
            NEXTSTATE = S1;
          end
    end
  end

```

```

S1:  if (EXP_ZERO_N) begin // Schleife EXP != 0
        if (EXP_BIT)
            MULPOW = 1;
            NEXTSTATE = S1;
        end
        else
            NEXTSTATE = S2;
S2:  begin // Ende der Berechnung anzeigen
        SDONE = 1;
        NEXTSTATE = IDLE;
    end
endcase
end

// Neuen Zustand uebernehmen
always @(posedge CLK, posedge RESET) begin
    if (RESET) STATE <= IDLE;
    else STATE <= NEXTSTATE;
end

endmodule

```

Haupt- oder Toplevel-Modul des Potenzrechners:

```

`timescale 1ns / 1ps
module fast_power(
    input CLK, RESET, START,
    input [7:0] BASE, EXP,
    output DONE,
    output [511:0] POW
);

    wire EXP_ZERO_N, EXP_BIT, LOADPOW, MULPOW;
    wire LOADPOW2N, LOADEXP, RDONE, SDONE;

    // Instanziere Steuerwerk
    fast_power_fsm FAST_POWER_FSM (
        .CLK(CLK),
        .RESET(RESET),
        .START(START),
        .EXP_ZERO_N(EXP_ZERO_N),
        .EXP_BIT(EXP_BIT),
        .LOADPOW(LOADPOW),
        .MULPOW(MULPOW),
        .LOADPOW2N(LOADPOW2N),
        .LOADEXP(LOADEXP),
        .RDONE(RDONE),
        .SDONE(SDONE)
    );

    // Instanziere Datenpfad
    fast_power_dp FAST_POWER_DP (
        .CLK(CLK),
        .RESET(RESET),
        .LOADPOW(LOADPOW),
        .MULPOW(MULPOW),
        .LOADPOW2N(LOADPOW2N),
        .LOADEXP(LOADEXP),
        .RDONE(RDONE),
        .SDONE(SDONE),
        .EXP(EXP),
        .BASE(BASE),
        .EXP_ZERO_N(EXP_ZERO_N),
        .EXP_BIT(EXP_BIT),
        .DONE(DONE),
        .POW(POW)
    );
endmodule

```

Testbench:

```

`timescale 1ns / 1ps
module tb_fast_power_v;

    // Inputs
    reg CLK;
    reg RESET;
    reg START;
    reg [7:0] BASE;
    reg [7:0] EXP;

    // Outputs
    wire DONE;
    wire [511:0] POW;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    fast_power uut (
        .CLK(CLK),
        .RESET(RESET),
        .START(START),
        .BASE(BASE),
        .EXP(EXP),
        .DONE(DONE),
        .POW(POW)
    );

    // Erzeuge einen Taktzyklus
    task DoClockCycle;
    begin
        #5;
        CLK = 1;
        #5;
        CLK = 0;
    end
endtask

    // Testdaten-Ausgabe
    initial
        $monitor("Zeit:_%t_%%START=%b_DONE=%b_BASE=%d_EXP=%d_POW=%0d",
            $time, START, DONE, BASE, EXP, POW);

    initial begin
        // Reset der Schaltung
        RESET = 1;
        DoClockCycle;
        RESET = 0;
        DoClockCycle;
        // Berechne 2 hoch 0
        BASE = 2; EXP = 0;
        START = 1;
        DoClockCycle;
        START = 0;
        DoClockCycle;
        while (!DONE)
            DoClockCycle;
        // Berechne 2 hoch 31
        EXP = 31;
        START = 1;
        DoClockCycle;
        START = 0;
        DoClockCycle;
        while (!DONE)
            DoClockCycle;
        // Berechne 42 hoch 42
        BASE = 42; EXP = 42;
        START = 1;
        DoClockCycle;
        START = 0;
        DoClockCycle;
        while (!DONE)
            DoClockCycle;
    end
endmodule

```

end

endmodule


Simulationsausgabe:

```
Zeit:      0   START=x DONE=0 BASE=  x EXP=  x POW=0
Zeit:  20000  START=1 DONE=0 BASE=  2 EXP=  0 POW=0
Zeit:  30000  START=0 DONE=0 BASE=  2 EXP=  0 POW=0
Zeit:  35000  START=0 DONE=0 BASE=  2 EXP=  0 POW=1
Zeit:  55000  START=0 DONE=1 BASE=  2 EXP=  0 POW=1
Zeit:  60000  START=1 DONE=1 BASE=  2 EXP= 31 POW=1
Zeit:  70000  START=0 DONE=1 BASE=  2 EXP= 31 POW=1
Zeit:  75000  START=0 DONE=0 BASE=  2 EXP= 31 POW=1
Zeit:  85000  START=0 DONE=0 BASE=  2 EXP= 31 POW=2
Zeit:  95000  START=0 DONE=0 BASE=  2 EXP= 31 POW=8
Zeit: 105000  START=0 DONE=0 BASE=  2 EXP= 31 POW=128
Zeit: 115000  START=0 DONE=0 BASE=  2 EXP= 31 POW=32768
Zeit: 125000  START=0 DONE=0 BASE=  2 EXP= 31 POW=2147483648
Zeit: 145000  START=0 DONE=1 BASE=  2 EXP= 31 POW=2147483648
Zeit: 150000  START=1 DONE=1 BASE= 42 EXP= 42 POW=2147483648
Zeit: 160000  START=0 DONE=1 BASE= 42 EXP= 42 POW=2147483648
Zeit: 165000  START=0 DONE=0 BASE= 42 EXP= 42 POW=1
Zeit: 185000  START=0 DONE=0 BASE= 42 EXP= 42 POW=1764
Zeit: 205000  START=0 DONE=0 BASE= 42 EXP= 42 POW=17080198121677824
Zeit: 225000  START=0 DONE=0 BASE= 42 EXP= 42
POW=150130937545296572356753417944249280335594212851135933799120557309952
Zeit: 245000  START=0 DONE=1 BASE= 42 EXP= 42
POW=150130937545296572356753417944249280335594212851135933799120557309952
```

Aufgabe 2: Adressen und Inhalte

Gegeben sind eine Waveform und ein Verilog HDL Modul.

Waveform:

 

Verilog-Modul:

```
module memory_mapped_regs(CLK, RESET, ADDR, DATA_IN, WE, DATA_OUT);
    input CLK;
    input RESET;
    input [7:0] ADDR;
    input [31:0] DATA_IN;
    input WE;
    output [31:0] DATA_OUT;

    reg [31:0] A, B, C, D, E, F, G;

    assign DATA_OUT = ADDR[6] ? D : ADDR[5:4] == 2'b00 ? A :
        ADDR[5:4] == 2'b01 ? B : ADDR == 42 ? E :
        ADDR[7] ? C : ADDR[3:2] == 2 ? G : F;
endmodule
```

```

always @(posedge CLK or posedge RESET) begin
  if (RESET) begin
    A <= 1; B <= 2; C <= 3; D <= 4;
    E <= 5; F <= 6; G <= 7;
  end
  else
  case ({WE, ADDR[7], ADDR[4:2]})
    5'h17: A <= DATA_IN;
    5'h1F: B <= DATA_IN;
    5'h13: C <= DATA_IN;
    5'h14: D <= DATA_IN;
    5'h1A: E <= DATA_IN;
    5'h15: F <= DATA_IN;
    5'h1C: G <= DATA_IN;
    default: begin
      G <= 42;
      A <= DATA_IN;
    end
  endcase
end
endmodule

```

Die in der Waveform dargestellten Signale werden als Stimulus in das Verilog HDL Modul eingegeben. Welche Werte enthalten danach die Register A bis G und auf welchen Adressen können sie jeweils ausgelesen werden?

Lösungsvorschlag:

Die nachstehende Testbench ermittelt die Registeradressen durch Auslesen der Reset-Werte indem der gesamte Adressraum überstrichen wird.

```

module tb_memory_mapped_adr;
  // Inputs
  reg CLK; reg RESET; reg [7:0] ADDR; reg [31:0] DATA_IN; reg WE;
  // Outputs
  wire [31:0] DATA_OUT;

  // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
  memory_mapped_regs uut (.CLK(CLK), .RESET(RESET), .ADDR(ADDR), .DATA_IN(DATA_IN), .WE(WE), .DATA_OUT(DATA_OUT) );

  // Erzeuge einen Taktzyklus
  task DoClockCycle;
  begin
    #10 CLK = 1;
    #10 CLK = 0;
  end
  endtask

  // Bei Änderung von DATA_OUT alle Signale ausgeben
  always @(DATA_OUT)
    $display("ADDR=%h_DATA_OUT=%1d", ADDR, DATA_OUT);

  integer i;
  initial begin
    // Initialize Inputs
    CLK = 0; RESET = 0; ADDR = 0; DATA_IN = 0; WE = 0;

    // Reset
    RESET = 1; DoClockCycle; RESET = 0;

    // Überstreiche ganzen Adressraum und finde Registerleseadressen
    for (i = 0; i < 2**8; i = i + 1) begin
      ADDR = i; #1;
    end
  end
endmodule

```

Simulationsausgabe des Adresstests (DATA_OUT=1 → Register A bis DATA_OUT=7 → Register G):

```
ADDR=00 DATA_OUT=1
ADDR=10 DATA_OUT=2
ADDR=20 DATA_OUT=6
ADDR=28 DATA_OUT=7
ADDR=2a DATA_OUT=5
ADDR=2b DATA_OUT=7
ADDR=2c DATA_OUT=6
ADDR=38 DATA_OUT=7
ADDR=3c DATA_OUT=6
ADDR=40 DATA_OUT=4
ADDR=80 DATA_OUT=1
ADDR=90 DATA_OUT=2
ADDR=a0 DATA_OUT=3
ADDR=c0 DATA_OUT=4
```

Daraus ergibt sich folgende Address-Map der Register A bis G:

Register	Adresse (hexadezimal)
A	00-0F, 80-8F
B	10-1F, 90-9F
C	A0-BF
D	40-7F, C0-FF
E	2A
F	20-27, 2C-37, 3C-3F
G	28-29, 2B, 38-3B

In folgender Testbench werden die Signaländerungen der Waveform als Teststimuli formuliert und die Registerwerte ausgegeben.

```
module tb_memory_mapped_wave;
  // Inputs
  reg CLK; reg RESET; reg [7:0] ADDR; reg [31:0] DATA_IN; reg WE;
  // Outputs
  wire [31:0] DATA_OUT;

  // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
  memory_mapped_regs uut (.CLK(CLK), .RESET(RESET), .ADDR(ADDR), .DATA_IN(DATA_IN), .WE(WE), .DATA_OUT(DATA_OUT) );

  // Erzeuge einen Taktzyklus
  task DoClockCycle;
    ...
  endtask

  initial begin
    // Initialize Inputs
    CLK = 0; RESET = 0; ADDR = 0; DATA_IN = 0; WE = 0;
    // Reset
    RESET = 1; DoClockCycle; RESET = 0;

    // Erzeuge Signale der Waveform
    WE = 1;
    ADDR = 8'h57; DATA_IN = 1002;
    DoClockCycle;
    ADDR = 8'hA9; DATA_IN = 78;
    DoClockCycle;
    ADDR = 8'h11; DATA_IN = 6304;
    DoClockCycle;
    ADDR = 8'h04; DATA_IN = 1194;
    DoClockCycle;
    ADDR = 8'h93; DATA_IN = 1234;
    DoClockCycle;
    WE = 0;
    DoClockCycle;
    WE = 1;
```



```
ADDR = 8'h3F; DATA_IN = 4321;
DoClockCycle;
ADDR = 8'h2C; DATA_IN = 1234;
DoClockCycle;
$display("A=%0d_B=%0d_C=%0d_D=%0d_E=%0d_F=%0d_G=%0d",
        uut.A, uut.B, uut.C, uut.D, uut.E, uut.F, uut.G);
end
endmodule
```

Die Register haben nach den Signaländerungen folgende Werte:

Register	Wert (dezimal)
A	4321
B	2
C	1234
D	6304
E	78
F	1002
G	42